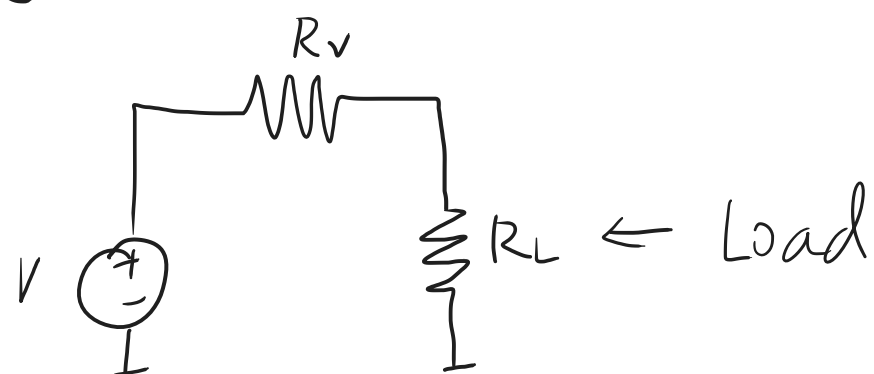


① Maximum Power Transfer Theorem

1) DC



$$P_L = I^2 R_L = \frac{V^2}{(R_v + R_L)^2} R_L$$

$$\text{if } P_L = \text{Max}(P_L), \frac{dP_L}{dR_L} = 0$$

$$\frac{dP_L}{dR_L} = \frac{V^2}{(R_v + R_L)^2} + V^2 R_L - 2 \frac{1}{(R_v + R_L)^3}$$

$$= \frac{V^2 (R_v + R_L - 2R_L)}{(R_v + R_L)^3}$$

$$= \frac{V^2 (R_v - R_L)}{(R_v + R_L)^3} = 0$$

$$\Rightarrow R_v = R_L, P_L = \text{Max}(P_L)$$


2) AC

$$R_v + jX_v = R_L - jX_L$$

cancel out

$$\Rightarrow Z_v = \overline{Z_L}$$

② Impedance Matching

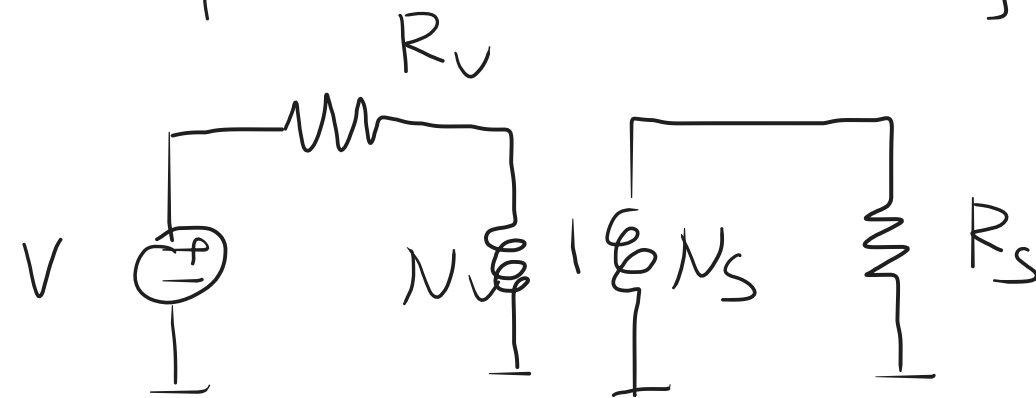

↓
Transformer

$$\frac{V_{nv}}{V_{ns}} = \frac{N_v}{N_s}$$

$$\therefore V_{nv} I_{nv} = V_{ns} I_{ns}$$

$$\therefore \frac{I_{nv}}{I_{ns}} = \frac{N_s}{N_v}$$

$$\therefore \frac{R_{nv}}{R_{ns}} = \frac{V_{nv}/I_{nv}}{V_{ns}/I_{ns}} = \frac{N_s^2}{N_v^2}$$

\therefore Maximal Power Transfer

$$\therefore R_v = R_{nv}, R_{ns} = R_L$$

$$R_v = \frac{N_s^2}{N_v^2} R_L$$